

Bauelemente und Schaltungen Bipolartransistor-Kennlinien


Studien- und Vorbereitungsaufgaben

Autor: Richard Grünert

17.11.2019


1 Vorbereitungsaufgaben

1.1 Aufbau und Wirkungsweise des BJT

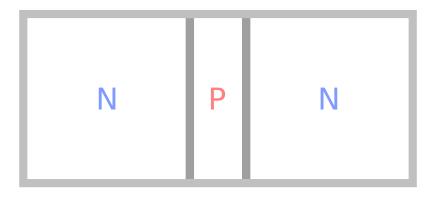

Bipolartransistoren können, ähnlich wie Dioden, durch Verkettung von insgesamt 3 dotierten Halbleiterkristallen, jeweils entweder p- oder n-leitend, realisiert werden, woraus sich die beiden Kombinationsarten npn und pnp ergeben.

1.2 4-Quadranten-Kennlinienfeld

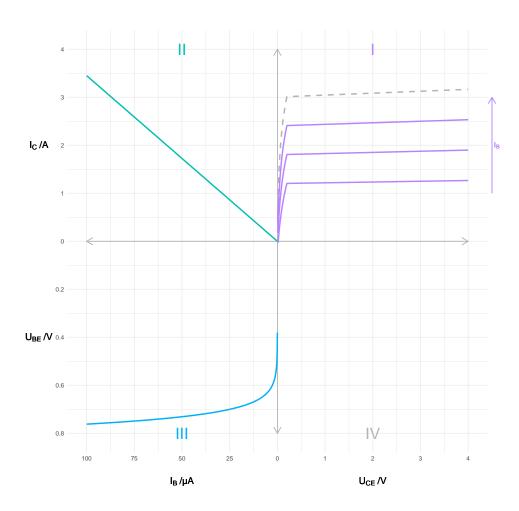

Quadrant IV stellt die Rückwirkung der Kollektor-Emitter-Spannung auf die Basis-Emitter-Spannung dar, wird jedoch oft nicht verwendet, weshalb man sich meist auf die Quadranten I, II und III beschränkt.



Bauelemente und Schaltungen Bipolartransistor-Kennlinien

Versuchsaufgaben

Autoren: Richard Grünert

v1 **N**1

v2 **N2**

17.11.2019

1 Versuchsaufgaben